

Relatório – Projeto ADC (Parte III)

Disciplina: TE332 – Laboratório de Eletrônica Analógica II

Professor: Bernardo Leite

Alunos: Henrique Meurer Zardo e Lucas Tavares Rockembach

Período: 2025-1

3.1) Referências de tensão


a) Projeto de rede resistiva

Foi concebido um circuito com resistores rnhpoly em série, capaz de produzir 15 níveis de tensão contínua uniformemente espaçados entre 0 e VDD. Essas tensões, nomeadas de VRef1 a VRef15, compreendem o intervalo entre os limites inferior e superior. O projeto foi ajustado para que a potência dissipada permaneça próxima de 300 μ W. Dessa forma, ao considerar a equação matemática:


$$P = \frac{V_{DD}^2}{16R}$$

Calculou-se o valor da resistência individual: $R = 468,75 \Omega$; que foi arredondado para 468,957 Ω ; de forma que a largura dos resistores possa ser dimensionada em 50 μ m e o comprimento em 79 μ m (valores permitidos pela tecnologia). Desse modo, assim foram desenvolvidos o esquemático e o símbolo:


•[Imagem 1](#): esquemático zoomed-out:

 

 
•[Imagem 2](#): esquemático zoomed-in pt.1:



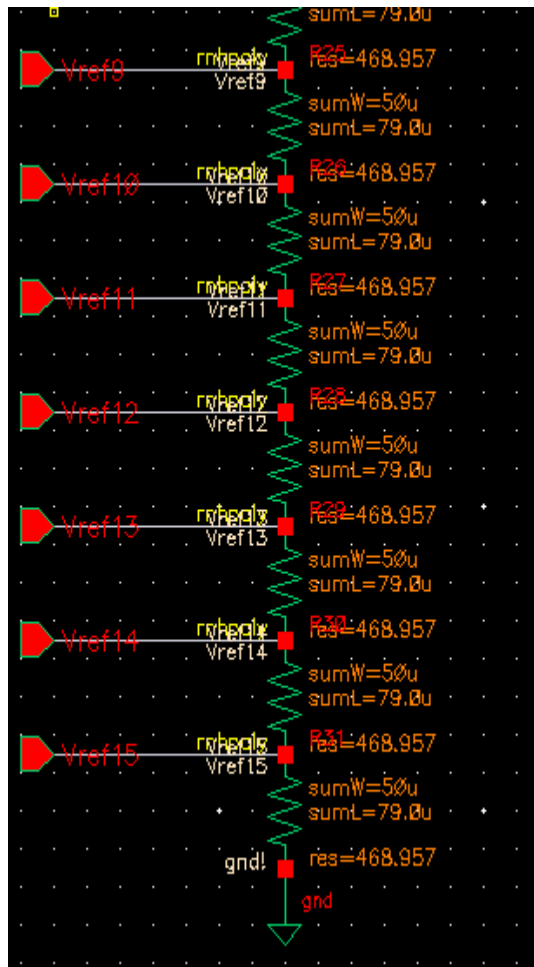•[Imagem 3](#): esquemático zoomed-in pt.2:




•[Imagem 4](#): símbolo criado:

 

 
b) Simulações de tensões e corrente

Primeiramente, para permitir a aquisição dos valores desejados, foi criado esse esquemático de teste simples:




•**OBS:** O cadence marcou os fios soltos como warning, porém eles servem apenas para medir as tensões utilizando output-> select on design.

 As simulações realizadas permitiram validar os valores de tensão de referência gerados e a corrente consumida pelo circuito. A seguir, encontram-se os gráficos e resultados obtidos:



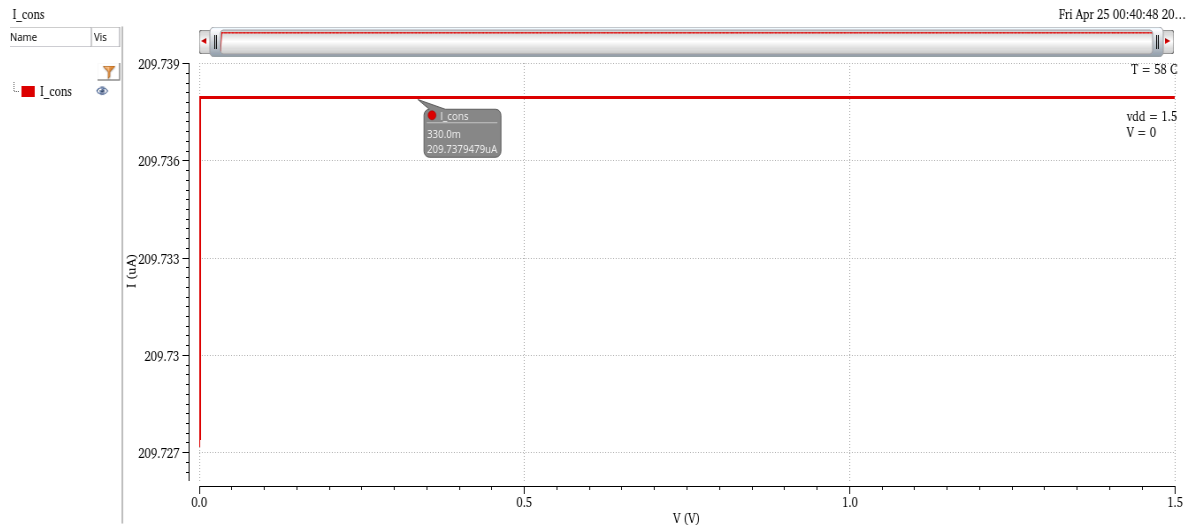• Torna-se notável o fato de que a tensão **VDD** recebe um decréscimo progressivo na faixa de 100mV para cada referência levada em consideração.




- Portanto, pelo gráfico acima, conclui-se que a corrente consumida pelo circuito é 209,7379479 μA ; ou seja, em torno de 210 μA .

3.2) Par diferencial NMOS

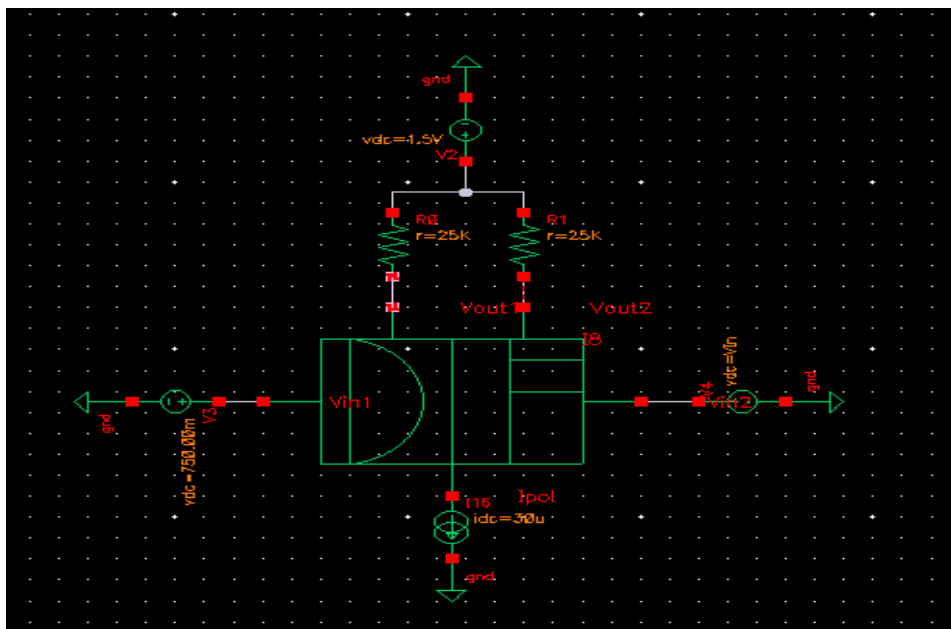
a) Esquemático e gráfico da saída diferencial

Foi desenvolvido o esquemático de um par diferencial NMOS com transistores de largura $W = 2,4 \mu\text{m}$. A simulação foi conduzida com corrente de polarização de 30 μA e resistores de carga ideais de 25 $\text{k}\Omega$. Uma das entradas recebeu tensão constante de $V_{DD}/2$, enquanto a outra variou de 0 a V_{DD} . O gráfico gerado mostra a saída diferencial em função da entrada variável.


•[Imagem 1](#): esquemático do circuito completo:



 • [Imagem 2:](#) esquemático do circuito utilizado MOSFET's NMOS para fazer o símbolo:



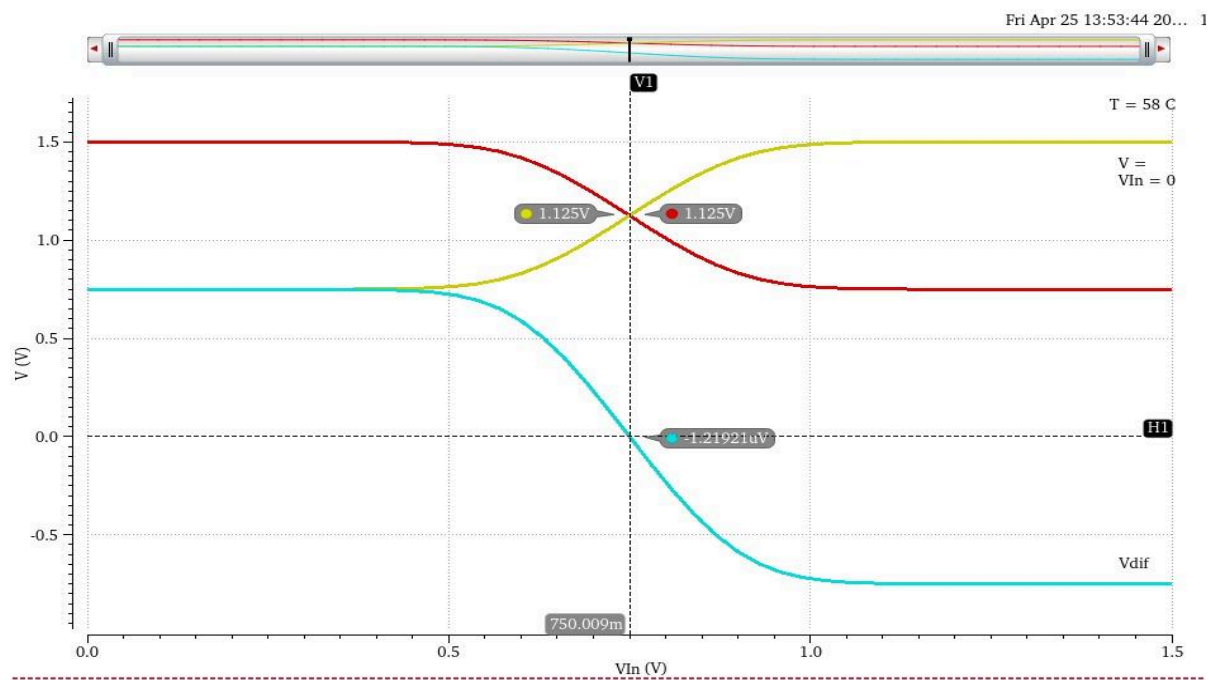• [Imagem 3:](#) gráfico da saída diferencial em função da entrada variável:




• Legenda: Vout+ e Vout-, Vdif.

 b) Interpretação dos resultados

Com base na interpretação dos gráficos acima, primeiramente percebe-se que para $V_{in}=0V$, V_{out+} e V_{dif} assumem seus máximos valores e V_{out-} , o seu mínimo. Então, as tensões de saída positiva e negativa se interceptam e se igualam em $V_{in}=V_{DD}/2$, por consequência, nessa mesma região o módulo de V_{dif} é minimizado (chegando muito próximo de ser 0, considerando que ainda há uma pequena margem de erro). Por fim, para $V_{in}=V_{DD}$, V_{out+} e V_{dif} assumem seus mínimos valores, enquanto V_{out-} se encontra maximizada.

De forma aprofundada, amplificadores diferenciais possuem ganho de tensão no modo diferencial igual a $-gmro$. Dessa forma, a tensão diferencial de saída é o inverso da tensão de entrada, quando o circuito opera na região linear. Ademais, observa-se no gráfico que, inicialmente, à medida que a tensão de entrada aumenta, a tensão diferencial de saída permanece inicialmente constante. Isso ocorre pois V_{in} ainda não ultrapassou a tensão de limiar, que é aproximadamente 400 mV. Até esse ponto, o transistor de entrada positiva está na região de corte, e o transistor de entrada negativa, na de saturação. Então, a partir do momento em que a tensão de entrada supera o limiar, a tensão diferencial começa a decrescer, cruzando o zero quando V_{out+} e V_{out-} se igualam. Nesse período de transição, ambos os transistores operam na região de triodo. Por fim, quando a tensão V_{in} atinge aproximadamente 1 V, o transistor da entrada positiva entra em saturação, fazendo com que a tensão diferencial se estabilize. Então, nesse estágio, o transistor da entrada negativa entra em corte, pois sua tensão V_{gs} se reduz.




•OBS: À esquerda está representado um par diferencial com MOSFET's, ilustrando a relação entre as tensões positivas e negativas.

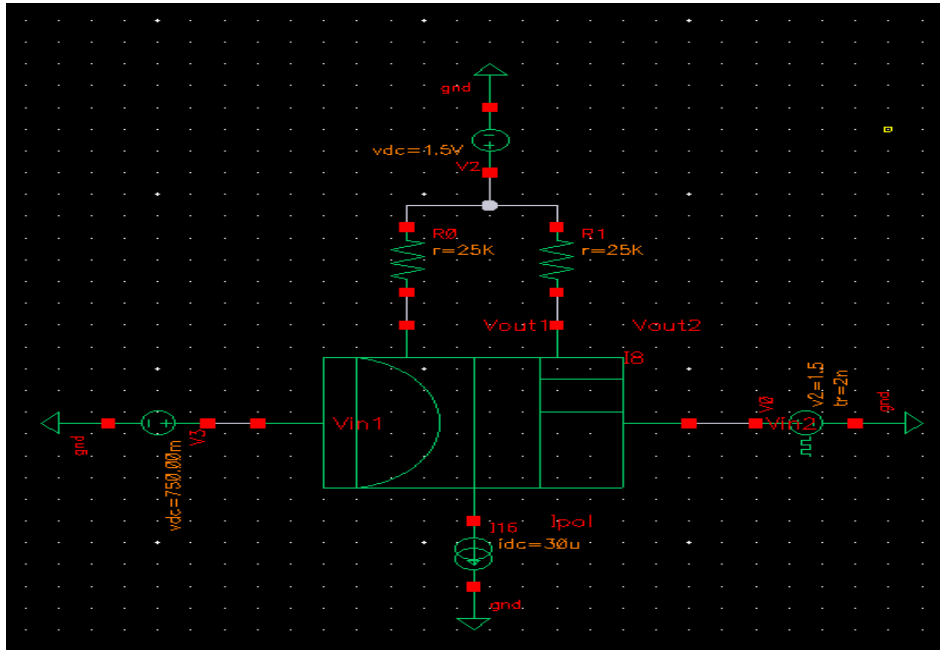
c) Resposta dinâmica do par diferencial

Foi aplicada uma tensão contínua de $V_{DD}/2$ a uma entrada, e um pulso de 0 a V_{DD} com tempo de subida de 2 ns na outra. As curvas da entrada e da saída diferencial foram registradas durante 5 ns após o início da transição. Foram extraídos os valores extremos da saída, o tempo para estabilização (variação menor que 5%) e o slew rate ao redor de 0 V.

• [Imagem 1:](#) esquemático do circuito completo:




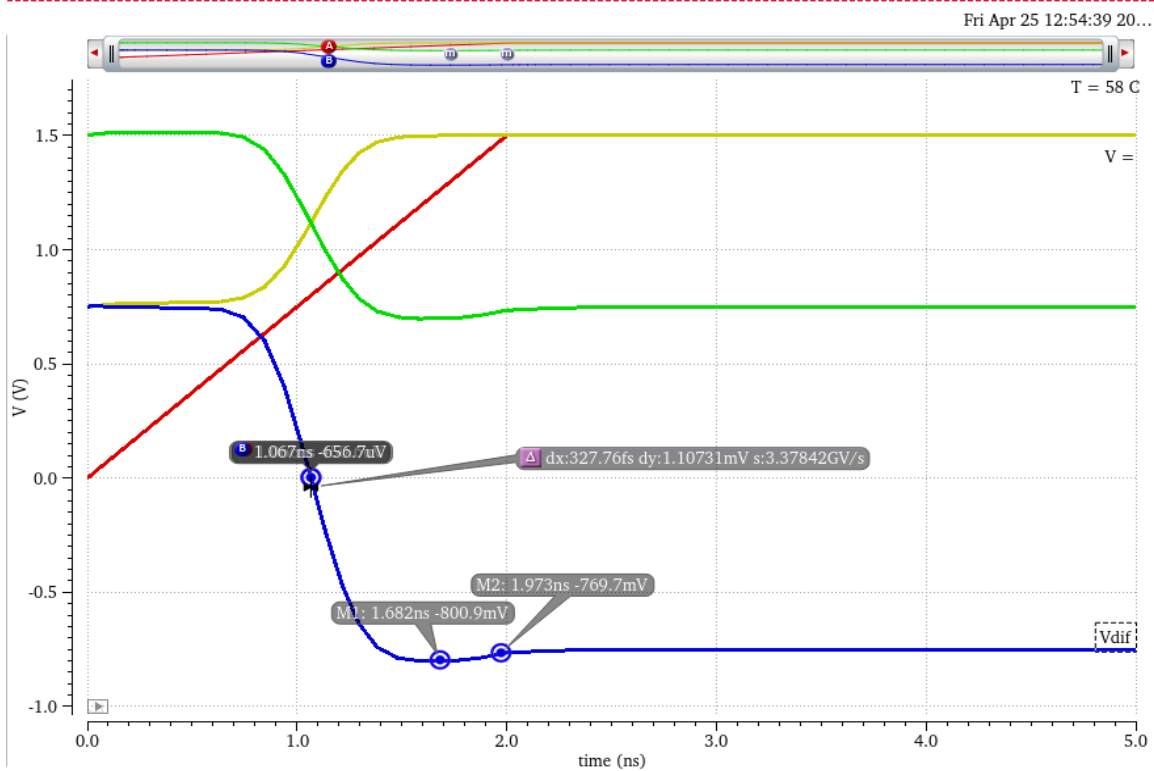• [Imagem 2:](#) gráfico 1 com as curvas traçadas:



• Legenda: Vout+, Vout-, V2 (pulso conectado à direita no esquemático), Vdif.

 • [Imagem 3](#): gráfico 2 com as curvas traçadas:



• Legenda: Vout+, Vout-, V2 (pulso conectado à direita no esquemático), Vdif.


• Nota-se que o valor **mínimo local** que a saída diferencial assume é -800,9mV; já o **máximo local** é -769,7 mV (gráfico 1). Além disso, o **tempo necessário até a saída ter uma variação de menos de 5%** em torno do seu valor final é: 1,868 ns (gráfico 2). E, por fim, ao considerar a taxa de variação, achou-se um **slew rate** de 3,37842 GV/s; ou 3,38 GV/s (gráfico 1).

3.3) Par diferencial PMOS

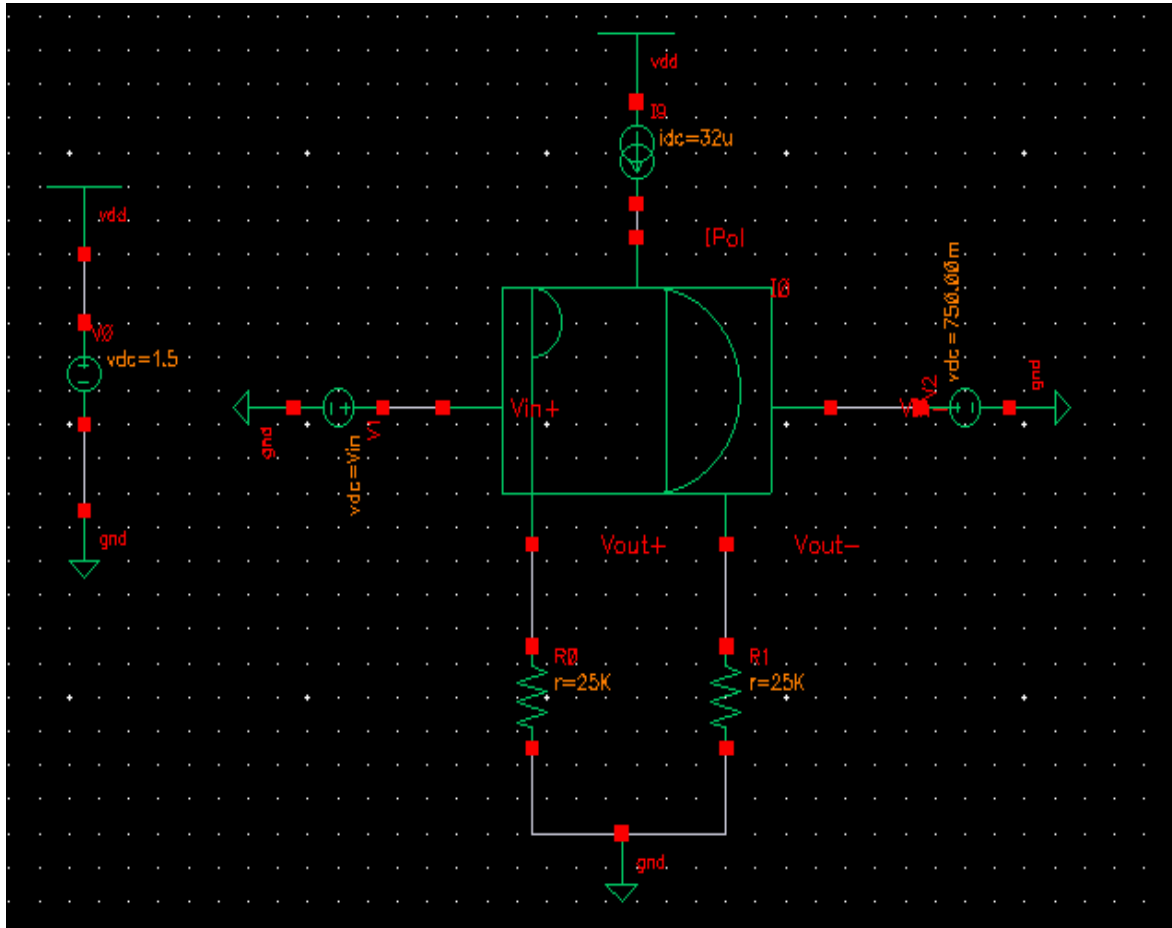
a) Esquemático e gráfico da saída diferencial

Foi implementado o esquemático de um par diferencial PMOS com largura de $W = 3 \mu\text{m}$ nos transistores. A corrente de polarização foi definida em $32 \mu\text{A}$, com resistores de carga de $25 \text{ k}\Omega$. A entrada de referência permaneceu em $V_{DD}/2$, e a outra foi variada entre 0 e V_{DD} . O gráfico resultante mostra o comportamento da saída diferencial em função da entrada.


•[Imagem 1:](#) esquemático do circuito completo:



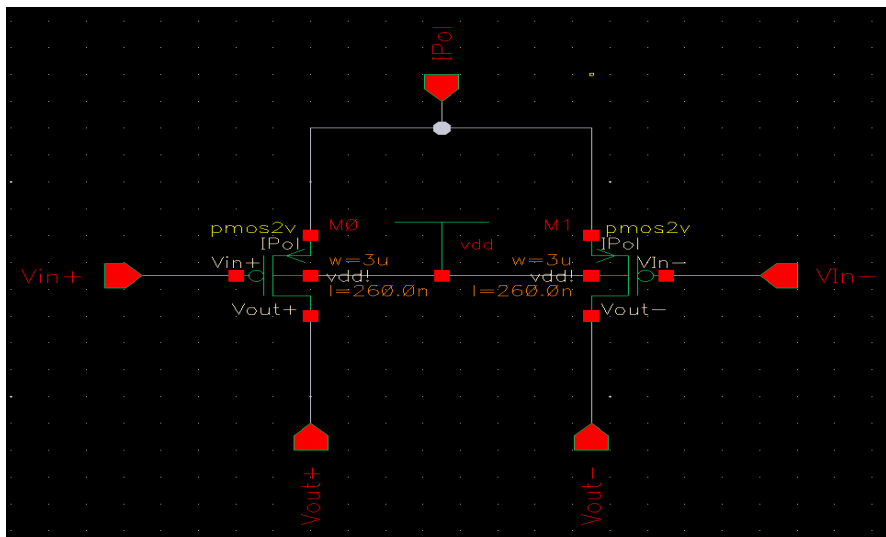•[Imagem 2:](#) esquemático do circuito utilizando MOSFET's PMOS para fazer o símbolo:



•Imagem 3: gráfico obtido:

 

• Legenda: V_{out+} , V_{out-} , V_{dif} .

b) Interpretação dos resultados

Baseando-se na interpretação do gráfico, primeiramente, percebe-se que para $V_{in}=0\text{V}$, V_{out+} e V_{dif} assumem seus máximos valores e V_{out-} , o seu mínimo. Após isso, em $V_{in}=V_{DD}/2$, as tensões de saída positiva e negativa, apresentam curvas se interceptando, e valores muito próximos de serem congruentes (mesmo não sendo totalmente iguais, pois ainda há uma pequena variação de 700nV), por isso, nessa mesma região o módulo de V_{dif} é minimizado (demasiadamente perto de 0, mesmo ainda havendo uma pequena diferença, também em torno de 700nV). Por fim, para $V_{in}=V_{DD}$, V_{out+} e V_{dif} assumem seus mínimos valores, enquanto V_{out-} se encontra maximizada.

•Conclusão:

O desenvolvimento do projeto de conversor analógico-digital flash de 4 bits permitiu aplicar de forma integrada conceitos de referência de tensão, par diferencial e análise dinâmica de circuitos CMOS. A implementação da rede de resistores resultou em 15 tensões de referência estáveis e distribuídas uniformemente, com consumo de potência dentro da faixa estipulada. Os pares diferenciais, tanto NMOS quanto PMOS, apresentaram comportamento coerente com a teoria, com simulações confirmando lineares em regimes pequenos sinais e rápidas respostas transitórias. A documentação técnica foi elaborada com atenção às exigências formais do curso, incluindo dimensionamento físico, simulações completas, esquemáticos legíveis e análise crítica dos dados. Dessa forma, o relatório demonstra domínio das ferramentas de projeto e simulação, alinhando rigor analítico e clareza na apresentação dos resultados.