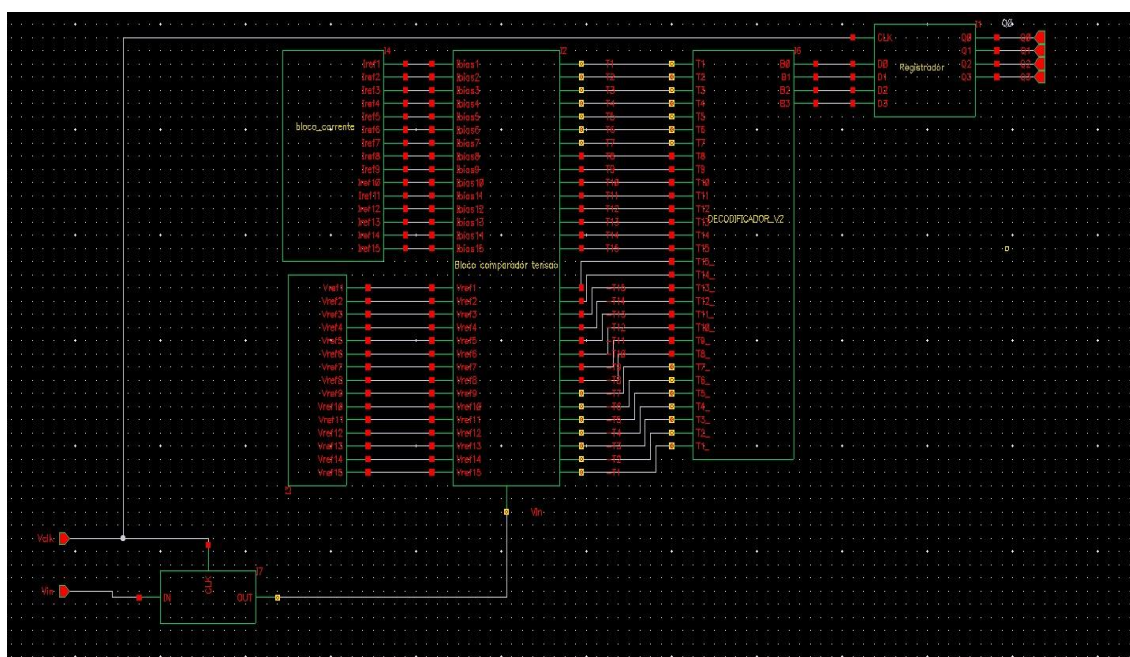


**Alunos:** Henrique Meurer Zardo e Lucas Tavares Rockembach

**Período:** 2025-1


## 6.1) Circuito Final

Assim ficaram o esquemático e o símbolo do conversor analógico-digital completo, unindo todas as partes que o compõem, criadas nas atividades anteriores:




Separadamente, para os componentes do ADC foram utilizados os seguintes circuitos:


- Sample and Hold:

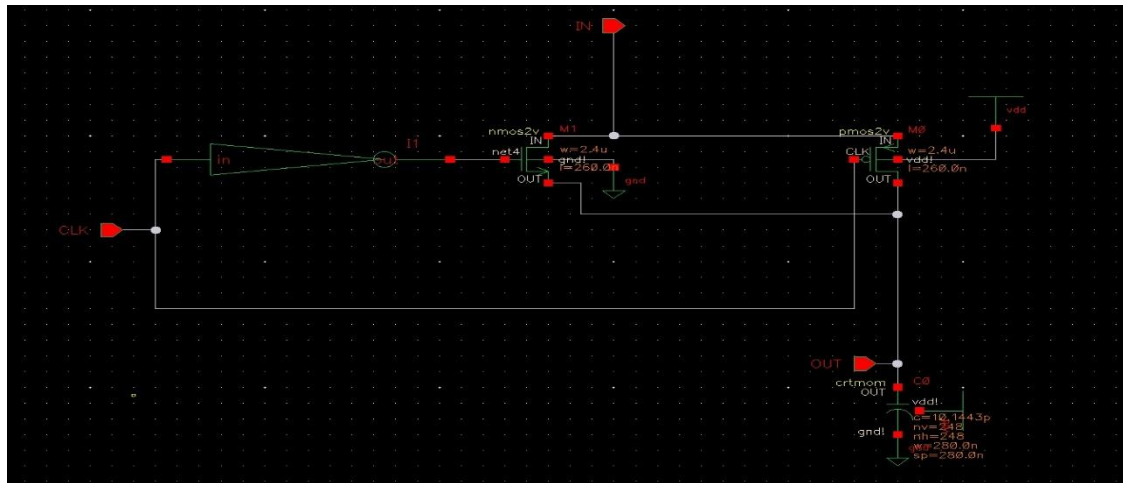


- Inversor:

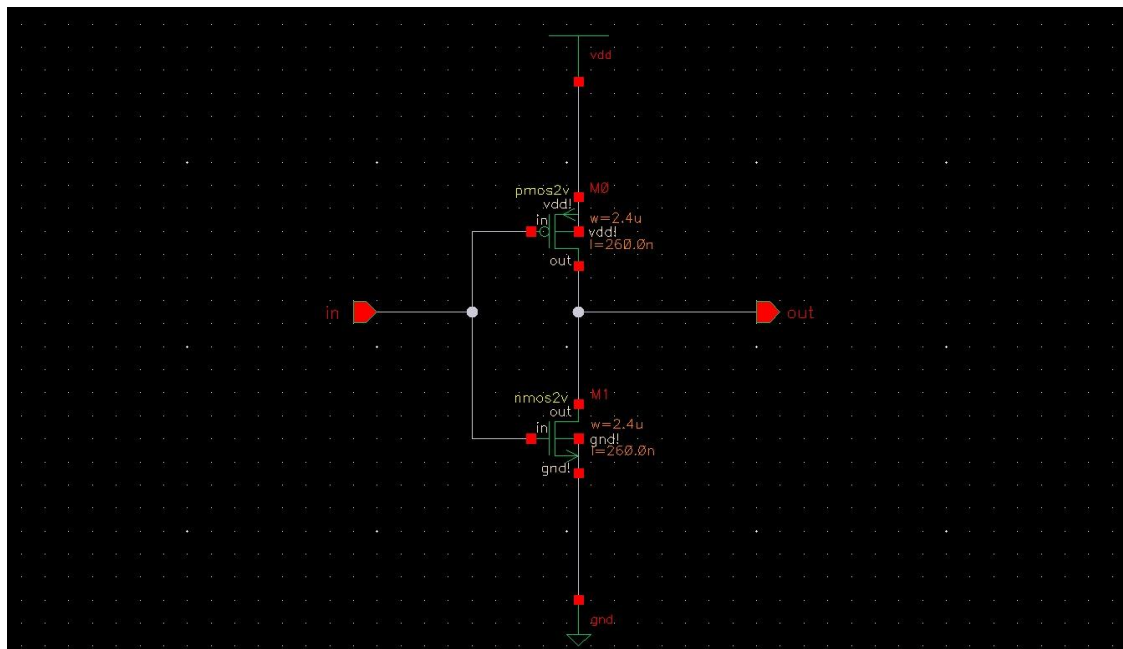


- Referência de Tensão:

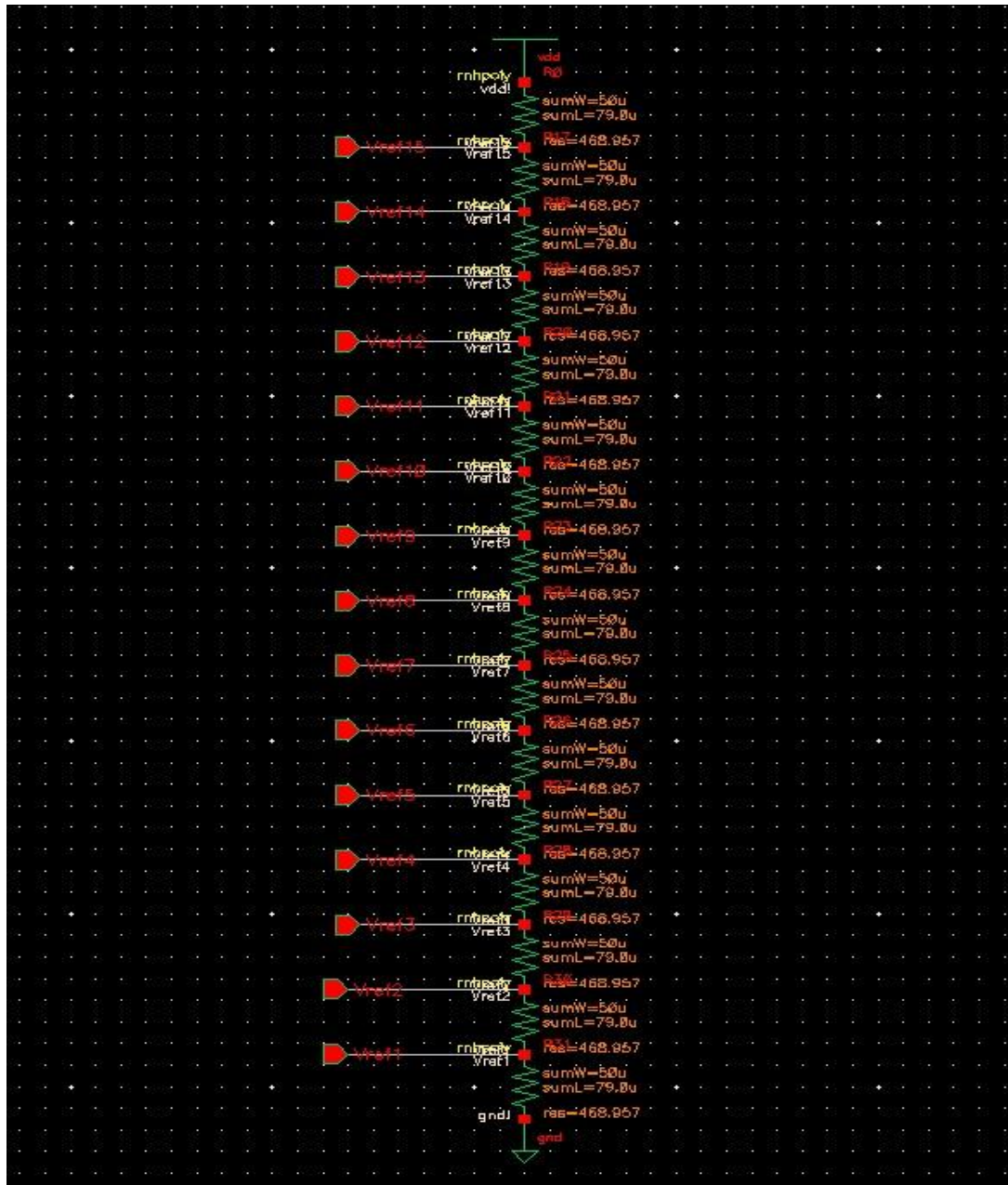


- Referência de Corrente:

 


- Bloco Comparador:

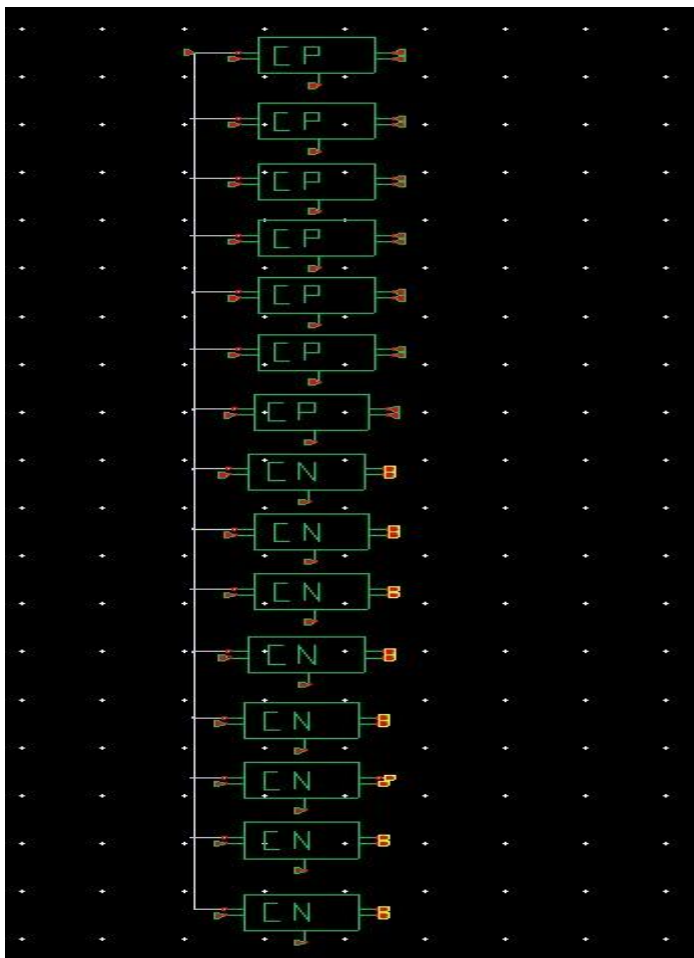


- Comparador PMOS:

 


- Comparador NMOS:

 


- Par Diferencial NMOS:

 


- Par Diferencial PMOS:

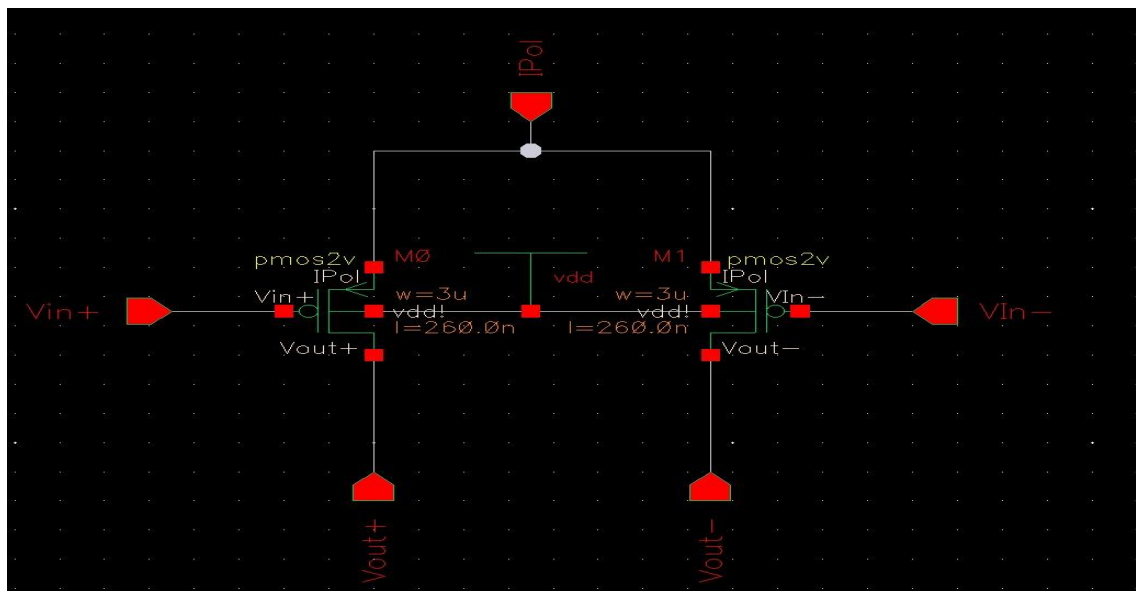

- Espelho NMOS Simples:

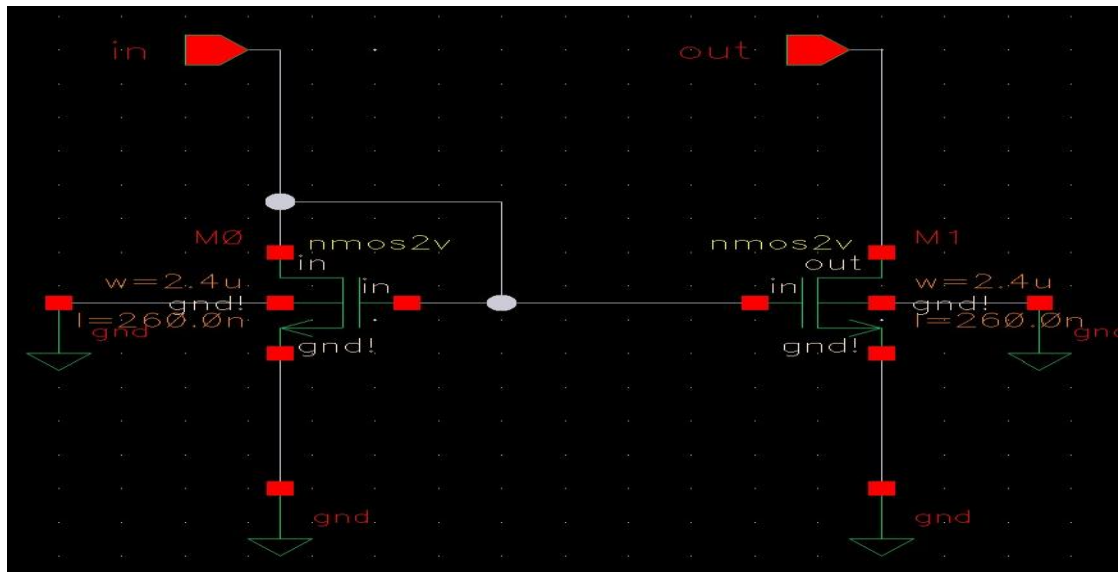


- Espelho PMOS Simples:

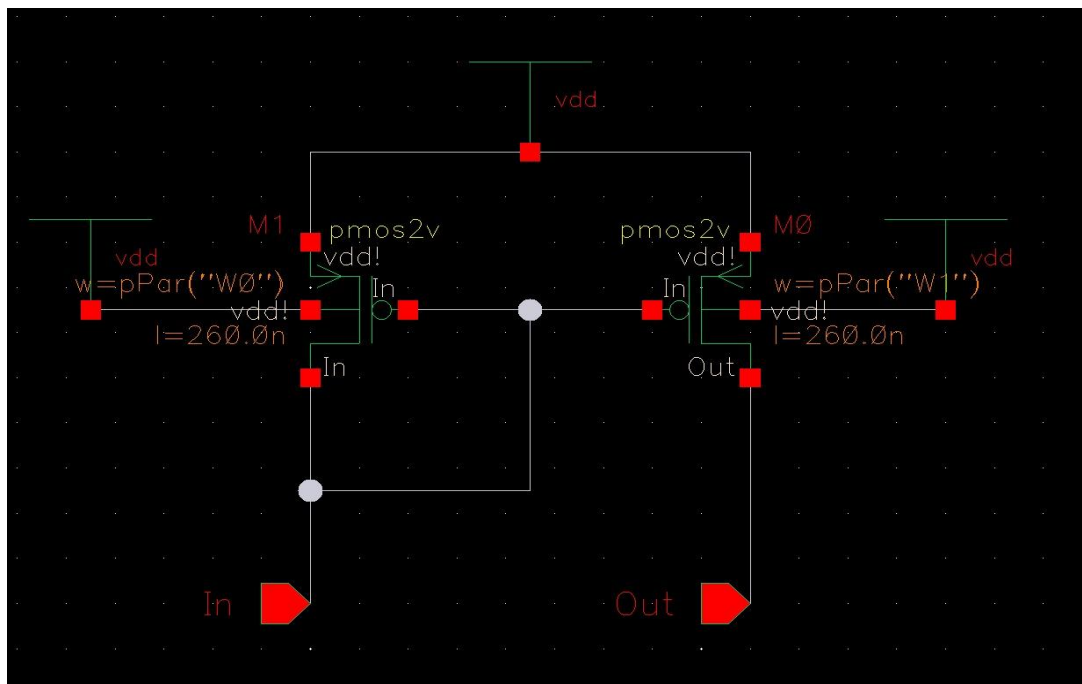


- Decodificador:



 


- AOI21:

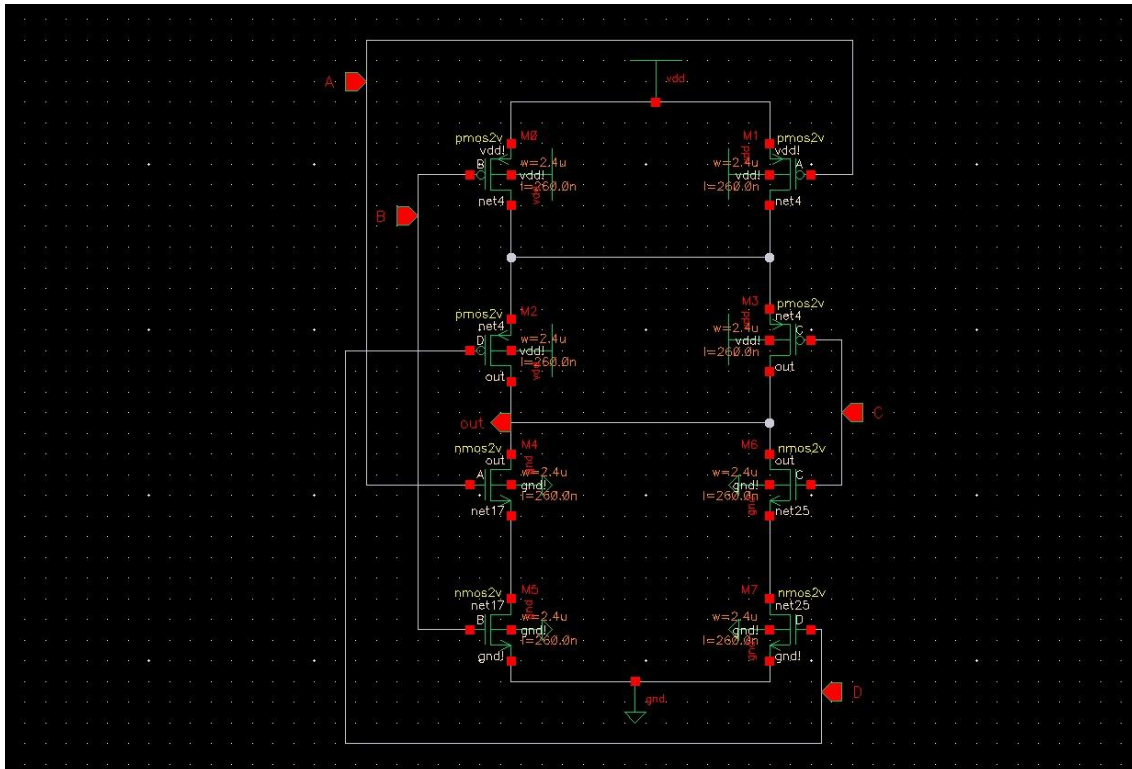





• NAND 2 entradas:

 


• NAND 4 Entradas:

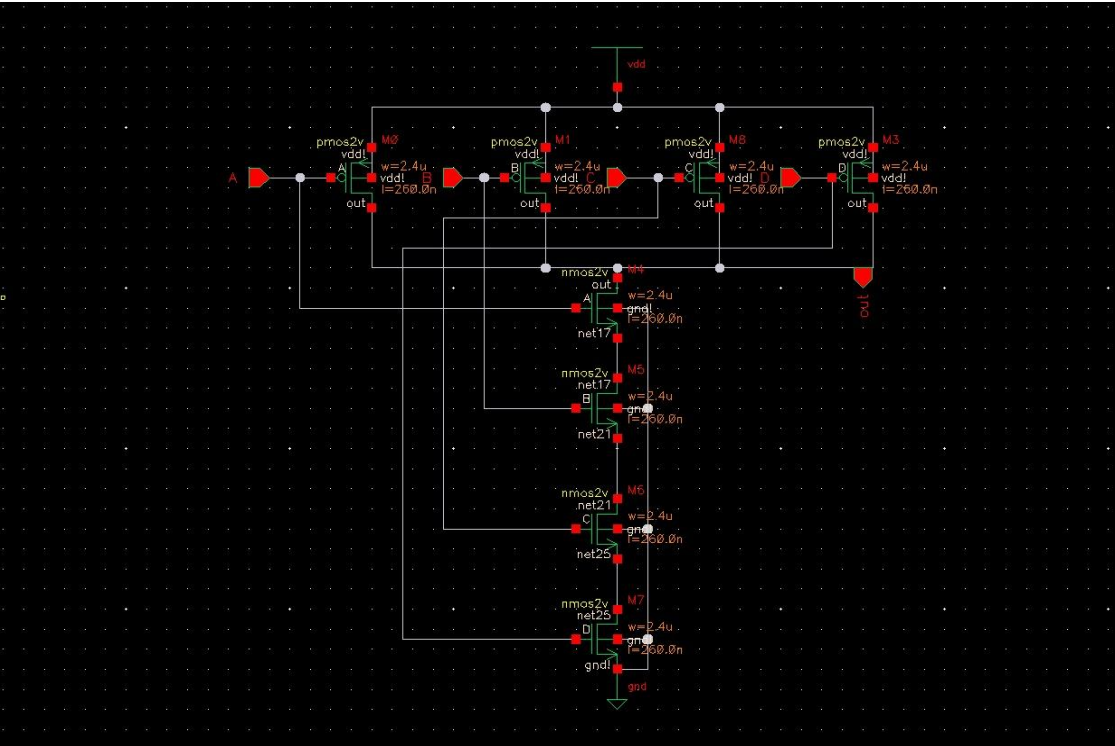


- Registrador:

 

- Flip-flop:

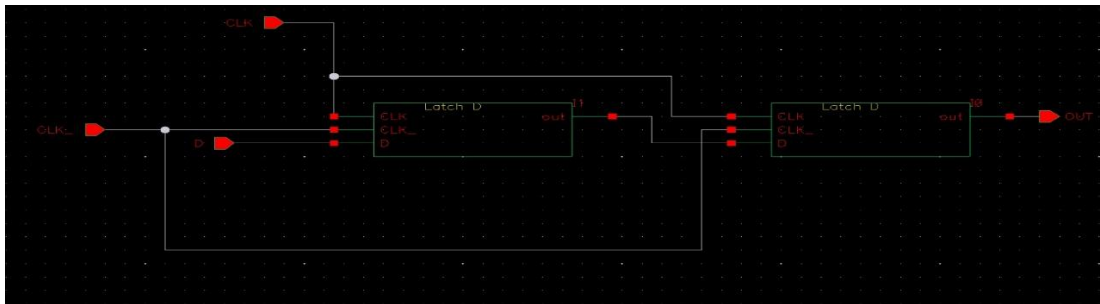


- Latch-D:

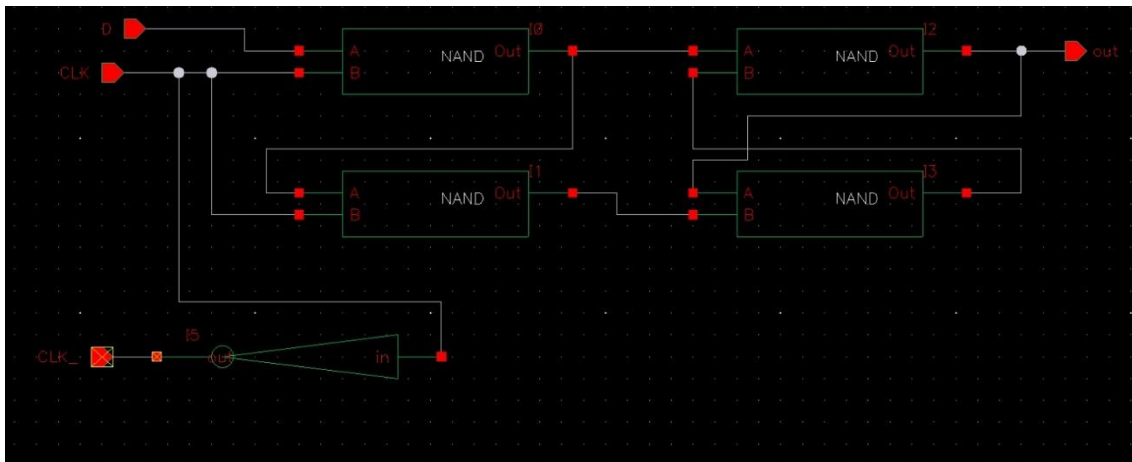
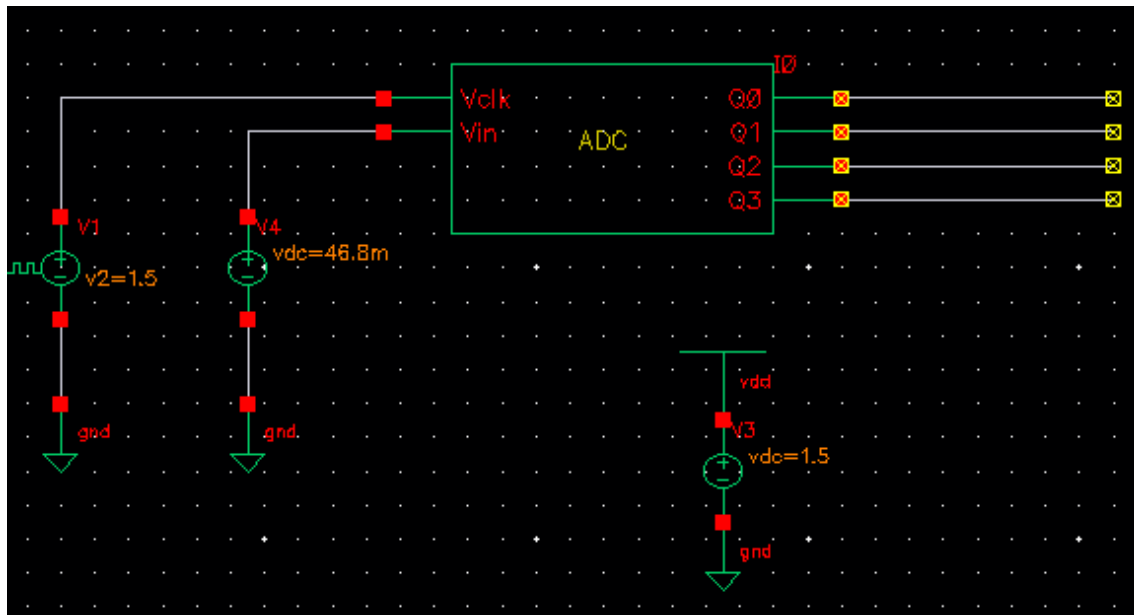
## 6.2) Teste com Entrada Contínua


Segue o esquemático de teste com um sinal quadrado de relógio de 12,5 MHz e uma fonte de tensão contínua na entrada:



**OBS:** o valor de vdc na entrada foi alterado de acordo com os múltiplos ímpares crescentes de VDD/32.


Esses foram os resultados das simulações, aplicando na tensão de entrada:

•VDD/32:

 


**OBS:** nesse gráfico não foi necessário legendar porque todos os parâmetros são zerados


•3VDD/32:

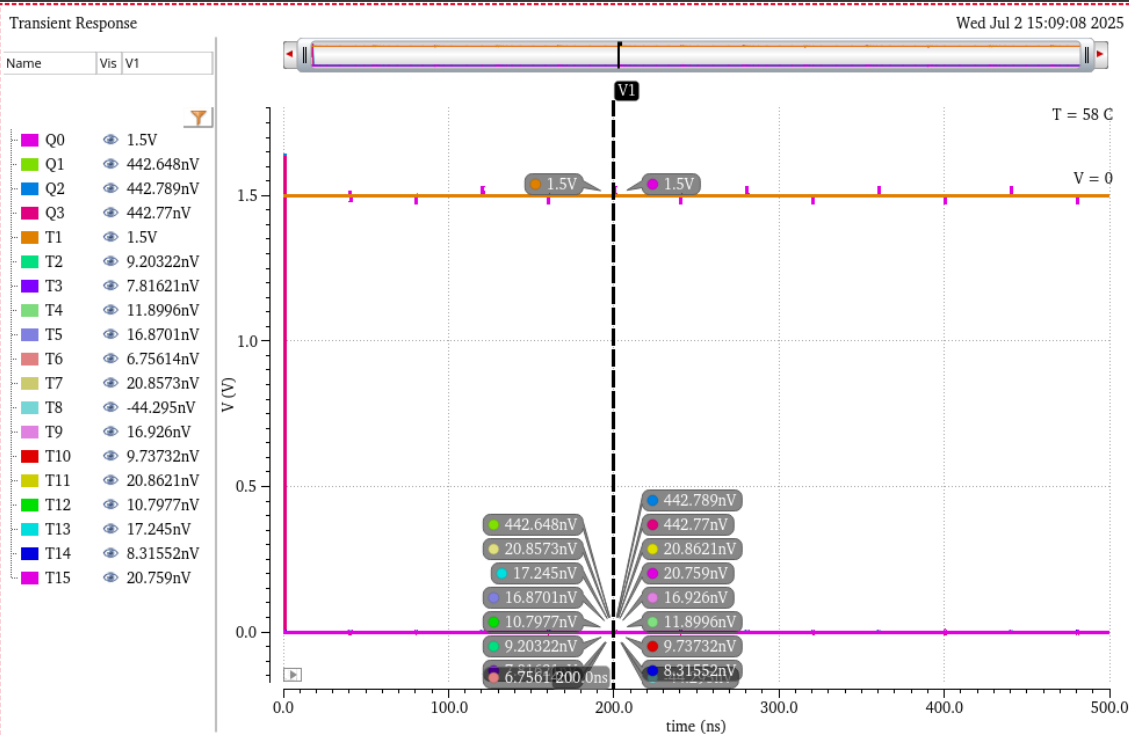


•5VDD/32:

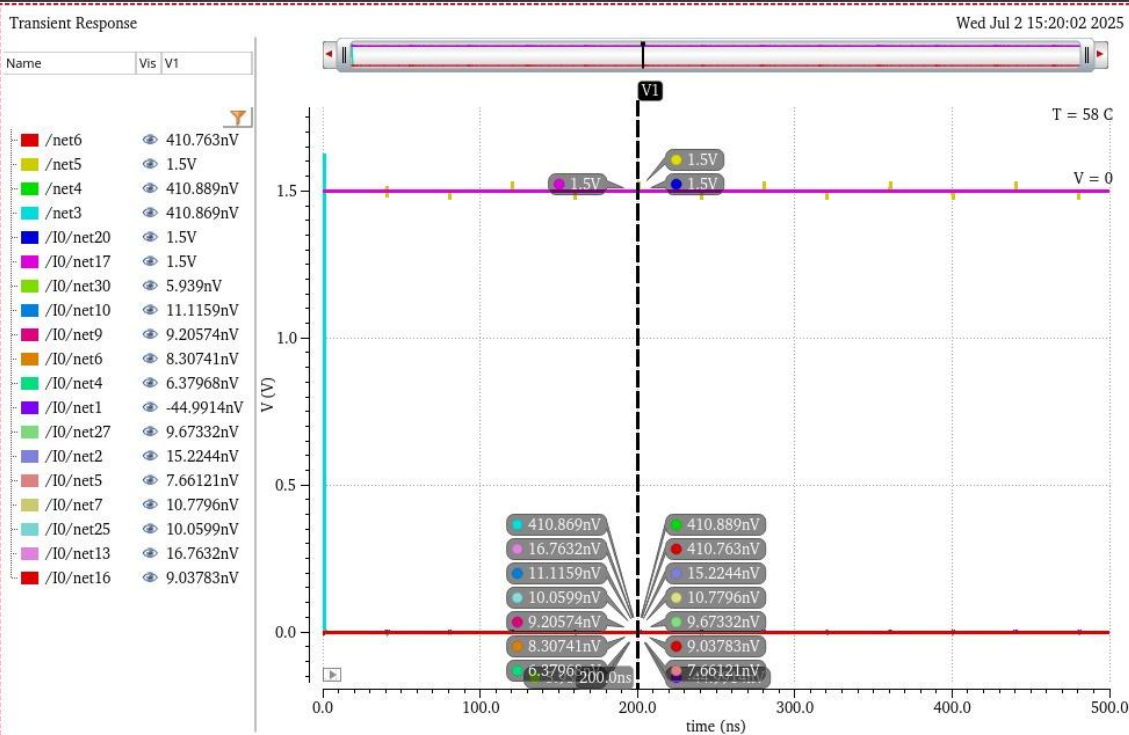


•7VDD/32:

 


•9VDD/32:

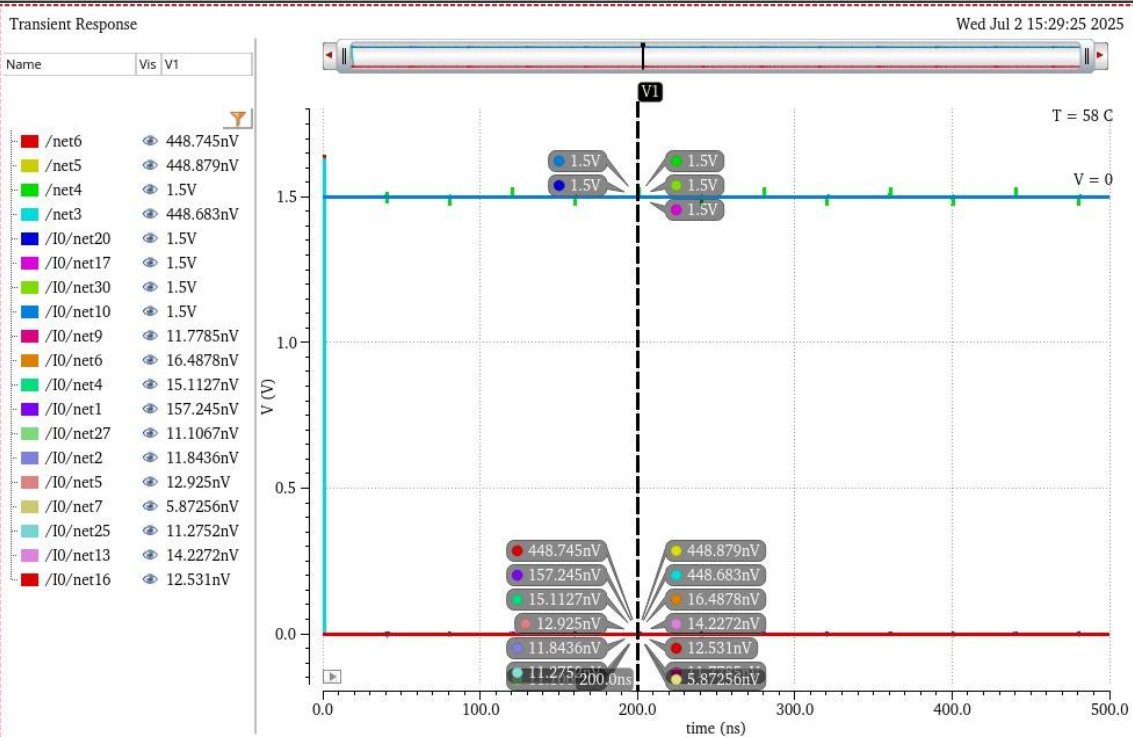

•11VDD/32:

 


•13VDD/32:

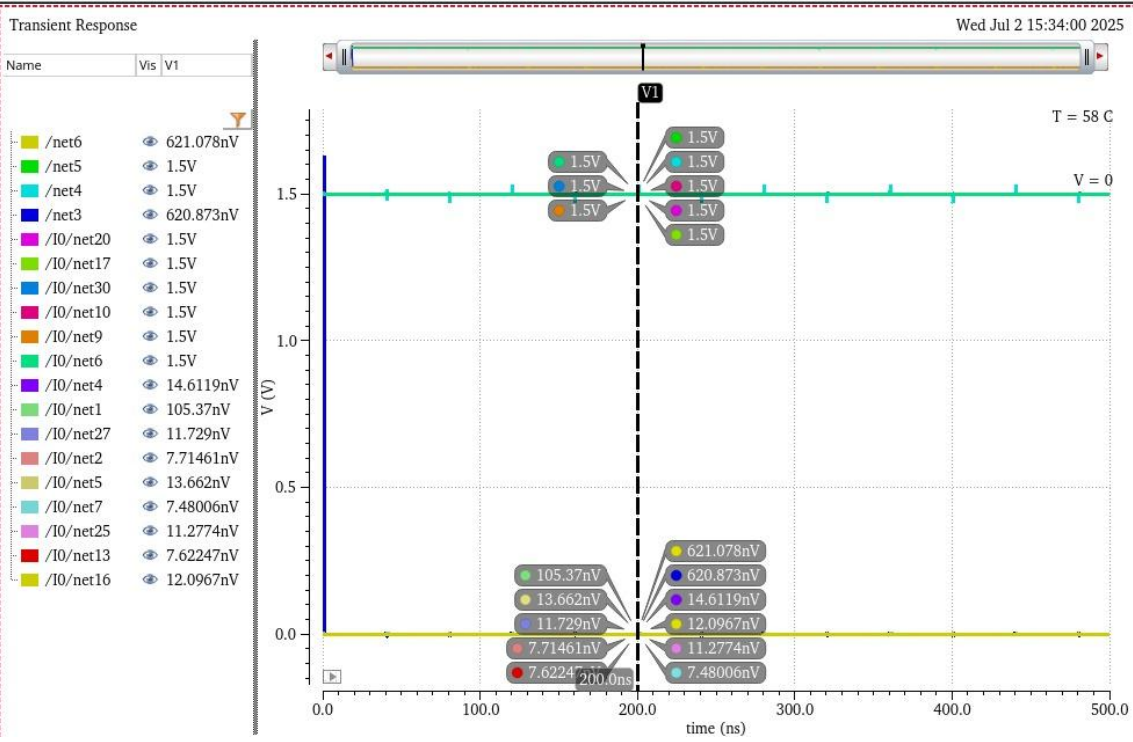





- 15VDD/32:

 


- 17VDD/32:

 


•19VDD/32:

 


•21VDD/32:

 


•23VDD/32:

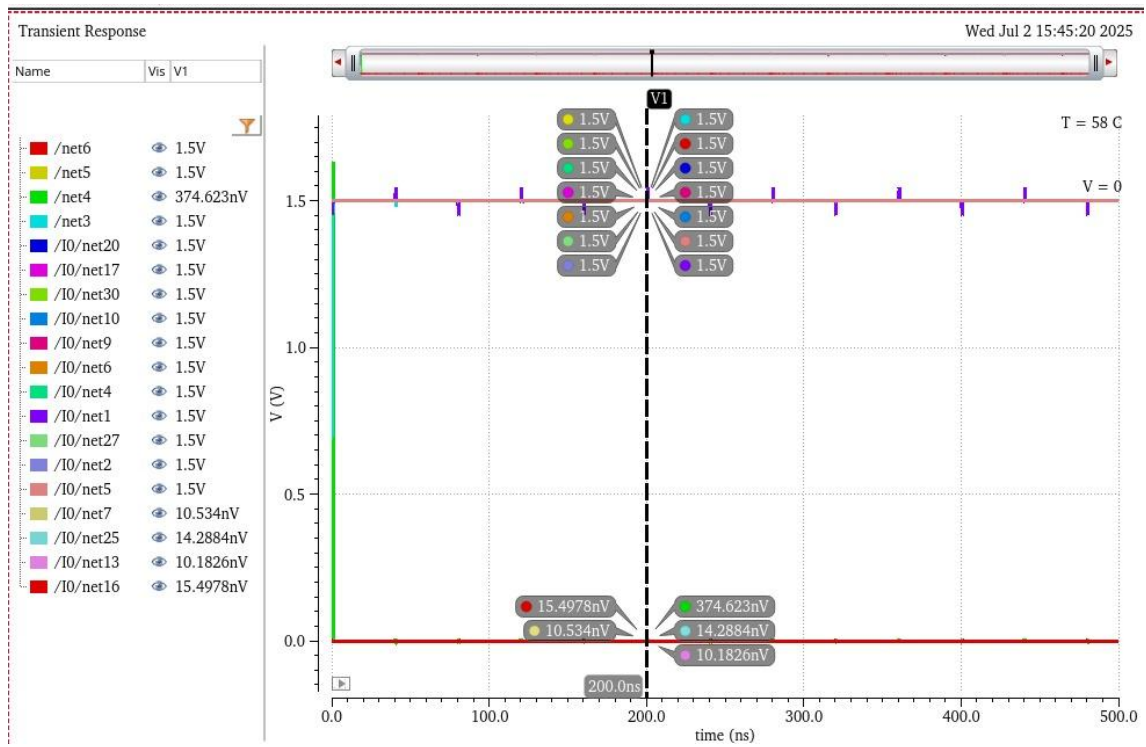


- 25VDD/32:

 


- $27V_{DD}/32$ :

 

- 29VDD/32:

 

•31VDD/32:

 


**OBS:** a legenda, em todas as simulações dessa seção, de cada curva/traço em específico segue sempre a seguinte ordem, considerando a tabela na esquerda de cada gráfico: Q0, Q1, Q2, Q3, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15


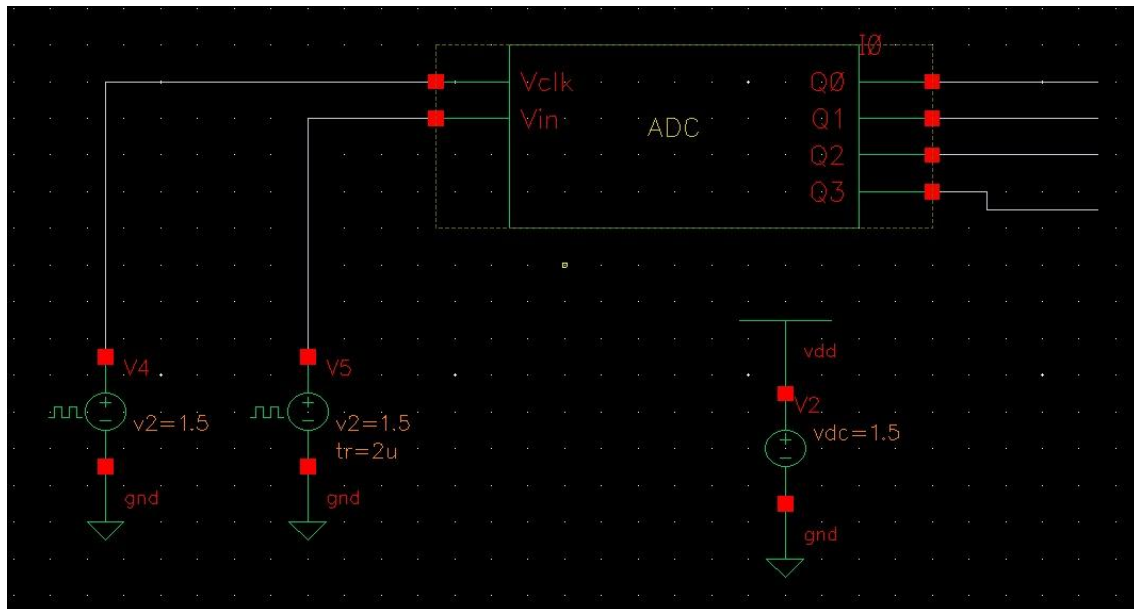
### 6.3) Teste com Entrada Triangular

**a)** Segue o esquemático de teste aplicando na entrada do circuito um sinal triangular de 250 kHz entre 0 e VDD e mantendo o relógio de 12,5 MHz:





Propriedades da fonte triangular:

**Edit Object Properties (em galileu)**


Show ☐ system ☒ user ☒ CDF

Property	Value	Display
Library Name	analogLib	off
Cell Name	vpulse	off
View Name	symbol	off
Instance Name	V0	off

User Property	Master Value	Local Value	Display
Ivsignore	TRUE		off

CDF Parameter	Value	Display
Frequency name for 1/period	250k	off
Noise file name		off
Number of noise/freq pairs	0	off
DC voltage		off
AC magnitude		off
AC phase		off
XF magnitude		off
PAC magnitude		off
PAC phase		off
Voltage 1	0 V	off
Voltage 2	1.5 V	off
Period	4.000000u s	off
Delay time		off
Rise time	2u s	off
Fall time	2u s	off
Pulse width		off
Temperature coefficient 1		off
Temperature coefficient 2		off
Nominal temperature		off
Type of rising & falling edge		off

 
Desse modo, a simulação obteve os seguintes resultados:



Dessa forma, é perceptível, pela curva, que o circuito responde corretamente às variações da tensão de entrada, elevando gradualmente o valor do sinal digital de saída conforme a tensão aumenta, e reduzindo-o bit a bit quando a tensão diminui.

b)

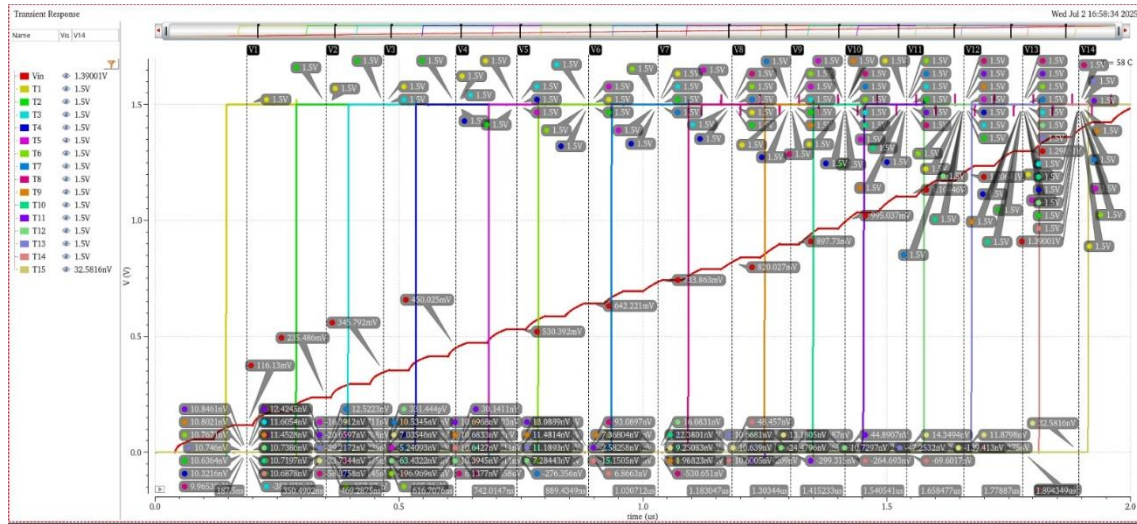
Plotando a entrada do comparador e suas saídas T1 – T15, foi possível obter os seguintes dados:



Ao analisar o comportamento das saídas dos comparadores (T1 a T15) ao longo do tempo, observa-se que elas comutam de forma sequencial e coerente conforme a tensão de entrada aumenta. Cada transição ocorre em um nível bem definido de tensão, com incrementos próximos de  $V_{DD}/16$ , o que é esperado para um ADC flash de 4 bits. Isso confirma o funcionamento adequado da malha de comparadores, que divide corretamente a faixa de entrada analógica em 16 regiões de quantização. Esses pontos de transição também servirão de referência para análise das saídas do registrador na etapa seguinte.

c)

 
A simulação para obter as entradas, o clock e as saídas do registrador, resultou nos seguintes gráficos:




Portanto, é notável o comportamento das entradas e saídas do registrador do ADC em funcionamento com entrada triangular e clock de 12,5 MHz. As linhas B0–B3 representam os valores provenientes do codificador de prioridade e variam de forma contínua conforme a entrada analógica. Já as saídas Q0–Q3 são os valores registrados, atualizados apenas nas bordas de subida do sinal de clock. Isso demonstra o correto funcionamento do registrador, que armazena os valores da conversão de forma sincronizada e estável, evitando transições indevidas nas saídas do ADC. Essa técnica garante que o sinal digital final seja confiável, mesmo que os bits de entrada mudem rapidamente entre ciclos de clock.
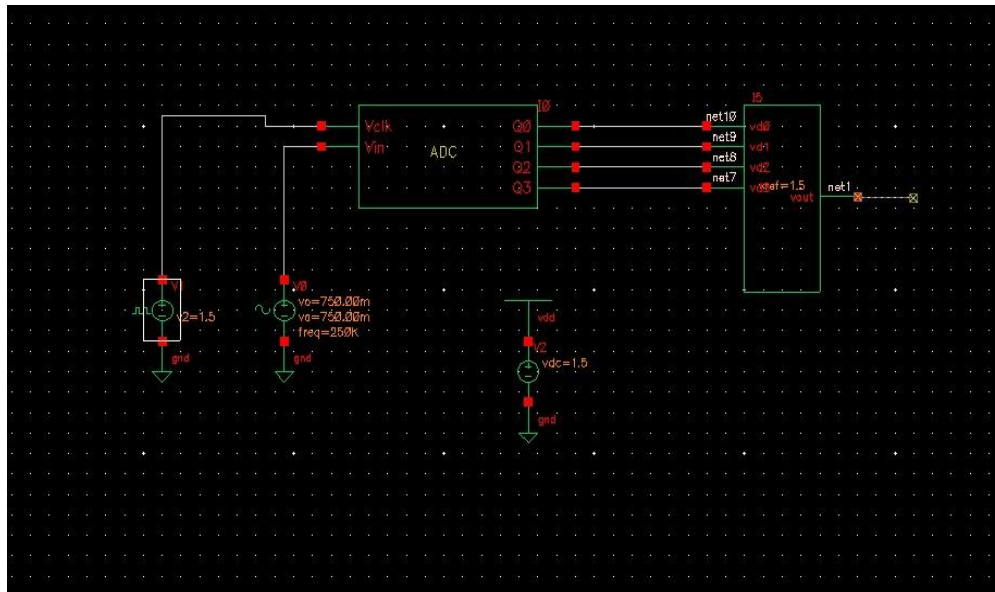
## 6.4) Teste com Entrada Senoidal


Para o teste com entrada senoidal, esse foi o circuito utilizado:



Então foi obtida a curva da saída:

 


Além do espectro de frequência FFT:

 

Dessa forma, é possível perceber que saída em degraus segue a forma de onda senoidal quando a FFT é aplicada na saída do DAC. Além disso, outra observação que comprova o funcionamento excelente do ADC é o número de bits efetivos (ENOB): 4,0183738; obtido após a FFT ter sido configurada conforme instruções, com 500 amostras, análise de 10 harmônicos e janela de tempo iniciando em 20% do período de entrada, conforme solicitado. A partir da análise espectral da saída do DAC, o simulador calculou o ENOB de forma automática, e ele se mostrou extremamente próximo dos 4 bits solicitados. Essa grandeza pode ser visualizada na primeira linha da tabela no canto inferior direito da imagem abaixo:



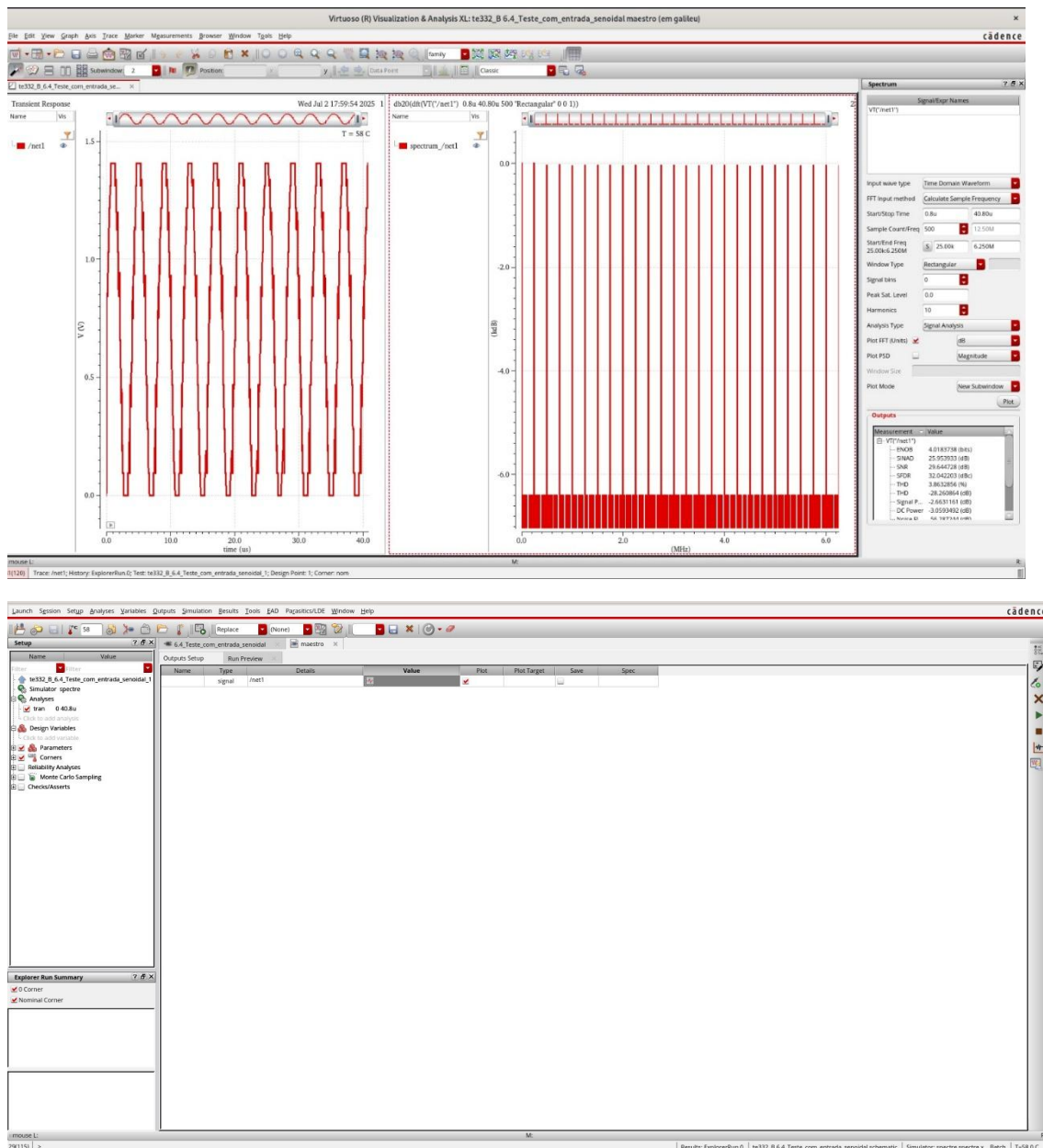

**OBS:** configurações do Maestro utilizadas para a simulação.

## Conclusão:

O projeto permitiu a construção e verificação completa de um conversor analógico-digital (ADC) do tipo flash com 4 bits de resolução, utilizando blocos analógicos e digitais desenvolvidos em etapas anteriores. Através das simulações com entradas contínua, triangular e senoidal, foi possível comprovar o funcionamento correto do ADC, com transições precisas nas saídas dos comparadores, codificação digital adequada e amostragem sincronizada por clock.

A curva quantizada obtida na saída do DAC ideal evidenciou a fidelidade da conversão. Já a análise espectral (FFT) aplicada à saída do DAC mostrou um valor de ENOB muito próximo do ideal, validando a eficiência e linearidade do ADC projetado.

O trabalho consolidou conhecimentos sobre circuitos analógicos, malhas de referência, espelhos de corrente, blocos digitais síncronos e análise espectral, além de reforçar a importância da integração entre os domínios analógico e digital em sistemas de aquisição de dados.